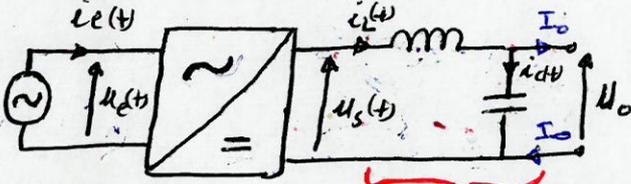


Redresseur PD2, PD3

Programme TSI : PD2, PD3

⇒ symbole : Redresseur 2V




Hypothèses

- la tension de sortie du filtre est continue
- le courant $i_L(t) = I_o$, constant et continu

filtre LC

I - Redresseur PD2 à diode

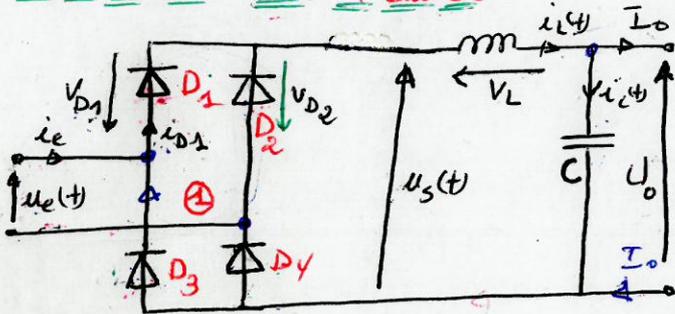

Le conduction des diodes

$u_e(t) > 0$	$u_e(t) < 0$	
$0 < t < T/2$	$T/2 < t < T$	Vefficace
D2 - D4	D2 - D3	


• la tension d'entrée

$$u_e(t) = V_{max} \cdot \sin(\omega t) \Rightarrow \begin{cases} V_{max} = \sqrt{2} V \\ \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \\ f = 50 \text{ Hz} \end{cases}$$

* Expressions

$0 < t < T/2$	$T/2 < t < T$
* tension $u_s(t)$ $u_s(t) = u_e(t)$	* tension $u_s(t)$ $u_s(t) = -u_e(t)$
* tension $v_{D1}(t)$ $u_e(t) = v_{D1}(t) - v_{D2}(t)$ $v_{D1}(t) = 0$	* tension $v_{D1}(t)$ $u_e(t) = v_{D1}(t) - v_{D2}(t)$ $v_{D2} = 0 \Rightarrow v_{D1}(t) = u_e(t)$
* courant $i_{D1}(t)$ $i_{D1}(t) = i_L(t) = I_o$	* courant $i_{D1}(t)$ $i_{D1}(t) = 0$
* courant $i_e(t)$ $i_e(t) = i_L(t) = I_o$	* courant $i_e(t)$ $i_e(t) = -i_L(t) = -I_o$

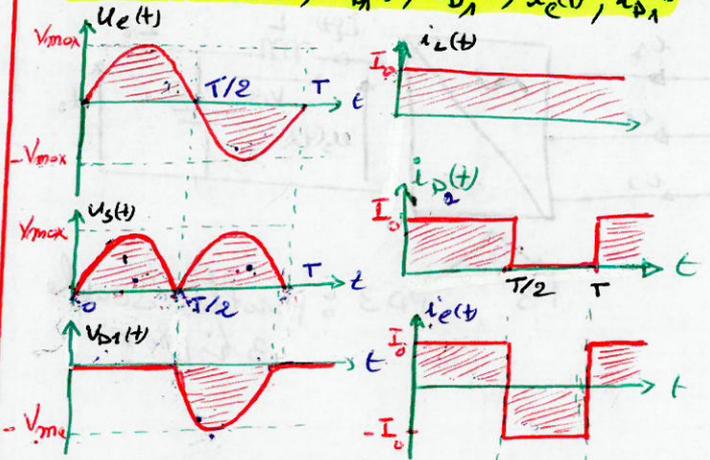* Allure : $u_s(t), v_{D1}(t), i_{D1}(t), i_e(t), i_L(t)$



* les valeurs moyennes

• la valeur moyenne de sortie

$$\langle u_s(t) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_{max} \sin \theta d\theta = \frac{V_{max}}{\pi} [\cos \theta]_{\pi}^0$$

$$\Rightarrow \langle u_s(t) \rangle = \frac{2 V_{max}}{\pi} = \frac{2\sqrt{2} V}{\pi}$$

• la valeur de tension $v_{D1}(t)$

$$\langle v_{D1}(t) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} V_{max} \sin \theta d\theta = \frac{V_{max}}{2\pi} [\cos \theta]_{2\pi}^{\pi}$$

$$\Rightarrow \langle v_{D1}(t) \rangle = -\frac{V_{max}}{\pi}$$

• la valeur moyenne de $i_{D1}(t)$

$$\langle i_{D1}(t) \rangle = \frac{T/2 \times I_o}{T} \Rightarrow \langle i_{D1}(t) \rangle = \frac{I_o}{2}$$

• la valeur efficace de $i_e(t)$

$$I_e^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i_e^2(t) dt \Rightarrow I_e = I_o$$

* facteur de puissance côté Réseau

$$f_p = \frac{P_e}{S}$$

$\begin{cases} P_e = P_s = \langle u_s(t) \cdot i_L(t) \rangle \\ = \langle u_s(t) \rangle I_o = \frac{2\sqrt{2} V_{max} I_o}{\pi} \\ S = V \cdot I_e = V \cdot I_o \end{cases}$


$$\Rightarrow f_p = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} = 0,90$$

* Red et em suppl



- $u_s(t) = v_L(t) + U_o \Rightarrow \langle u_s(t) \rangle = \langle v_L(t) \rangle + U_o$
 $\Rightarrow U_o = \langle u_s(t) \rangle = \frac{2\sqrt{2} V_{max}}{\pi}$
- $i_L(t) = i_c(t) + I_o \Rightarrow \langle i_L(t) \rangle = \langle i_c(t) \rangle + I_o$
 $\Rightarrow I_o = I_o$

II. Redresseur 3r: PD3 à diode

symbole

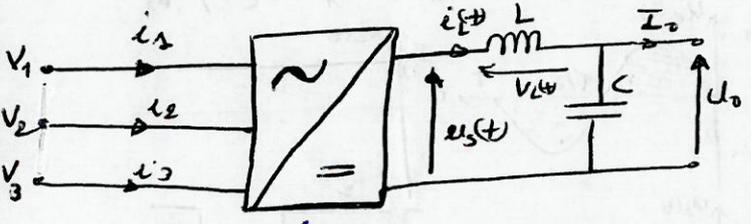

PD3 = parallèle double 3 phases

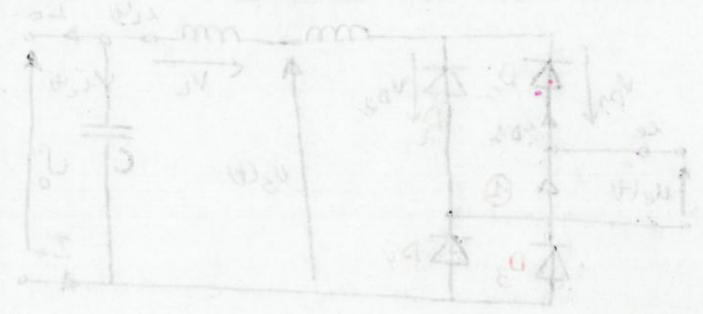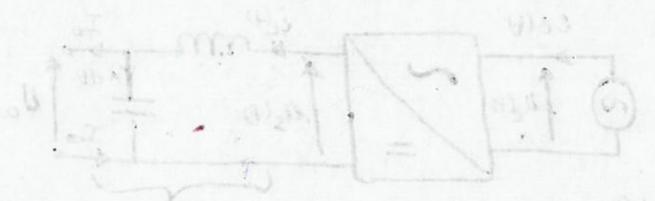

D1 - D4	0 < t < T/2
D3 - D2	T/2 < t < T

$$u_0(t) = \frac{1}{T} \int_0^T u_0(t) dt$$

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i_0(t) dt$$

$0 < t < T/2$ $i_0(t) = I_0$ $u_0(t) = u_0$ $i_L(t) = I_0$ $u_L(t) = u_0$	$T/2 < t < T$ $i_0(t) = I_0$ $u_0(t) = u_0$ $i_L(t) = I_0$ $u_L(t) = u_0$
---	---

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i_0(t) dt$$

$$u_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u_0(t) dt$$

$$P_0 = I_0 u_0$$

Calcul de la puissance moyenne:

$$P_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u_0(t) i_0(t) dt$$

Calcul de la tension moyenne:

$$u_0 = \frac{1}{T} \int_0^T u_0(t) dt$$

Calcul du courant moyen:

$$I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T i_0(t) dt$$

Calcul de la puissance active:

$$P_0 = I_0 u_0$$

Calcul de la puissance réactive:


$$Q_0 = I_0 u_0 \sin \phi$$

Calcul du facteur de puissance:

$$\cos \phi = \frac{P_0}{S_0}$$


Redresseurs triphasés : P3

symbole :

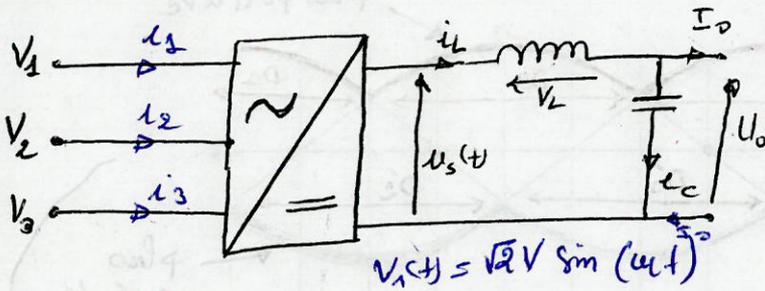

* Hypothèses : ① ⇒ sans du filtre $u_0 = u_L$
 ② ⇒ $i_L(t) = I_0 = \text{cte}$


* Redresseur P3 : le plus positive

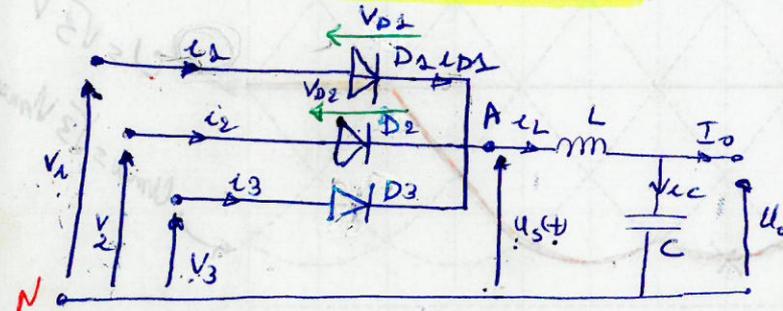

* la conduction des diodes :

- $V_1 > V_2$ et $V_2 > V_3 \Rightarrow D_1$ conduction
- $V_2 > V_1$ et $V_2 > V_3 \Rightarrow D_2$ conduction
- $V_3 > V_1$ et $V_3 > V_2 \Rightarrow D_3$ conduction

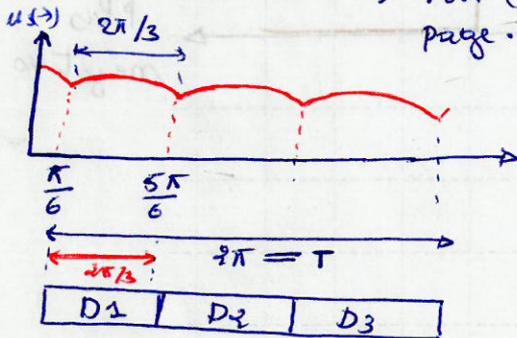• l'allure de $u_s(t)$ ⇒ voir l'annexe du page.



* la valeur moyenne de $u_s(t)$

$$\langle u_s(t) \rangle = \frac{1}{2\pi/3} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} V_{\text{max}} \sin \theta d\theta$$

$$= \frac{3V_{\text{max}}}{2\pi} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \sin \theta d\theta = \frac{3V_{\text{max}}}{2\pi} [\cos \theta]_{\pi/6}^{5\pi/6}$$

$$\langle u_s(t) \rangle = \frac{3\sqrt{3} V_{\text{max}}}{2\pi}$$

• l'allure de $i_L(t)$: $i_L(t) = i_{D1} = I_0$ lorsque D_1 conduction. ⇒ voir Annexe page

* la valeur moyenne de $i_L(t)$

$$\langle i_L(t) \rangle = \frac{\text{surface}}{T} = \frac{\frac{2\pi}{3} \times I_0}{2\pi} \Rightarrow \boxed{I_{1 \text{ moy}} = \frac{I_0}{3}}$$

* Valeur efficace de $i_L(t)$

$$I_{1 \text{ eff}}^2 = \langle i_L(t)^2 \rangle \Rightarrow \boxed{I_{1 \text{ eff}} = I_0 \sqrt{\frac{1}{3}}}$$

* la tension au bornes de D1


- D_1 passant $\Rightarrow V_{D1} = 0$
- D_2 passant $\Rightarrow V_{D1} = V_1 - V_2 = u_{12}$
- D_3 passant $\Rightarrow V_{D1} = V_1 - V_3 = u_{13}$

voir l'allure ⇒ Annexe $V_{\text{REN}} = U_{\text{max}} = \sqrt{2}\sqrt{3}V$

* facteur de puissance f_p

$$f_p = \frac{P}{S} = \frac{\langle u_s(t) \rangle \cdot I_0}{3V \cdot I_{1 \text{ eff}}} = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} = 0,67$$

* Redresseur P3 : le plus négative

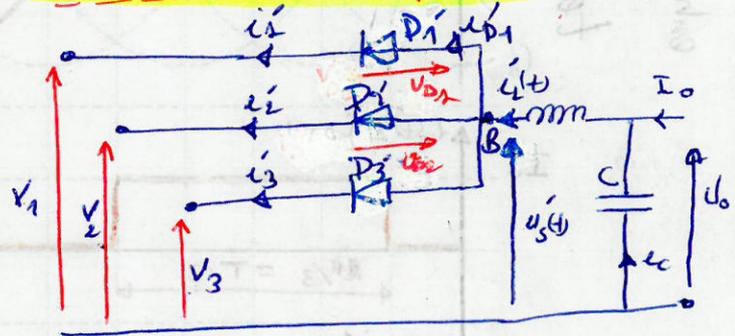

* la conduction des diodes

- $V_1 < V_2$ et $V_1 < V_3 \Rightarrow D_1'$ passant
- $V_2 < V_1$ et $V_2 < V_3 \Rightarrow D_2'$ passant
- $V_3 < V_1$ et $V_3 < V_2 \Rightarrow D_3'$ passant

• expression :

• tension u_{D1} : $V_{D1} = 0$ si D_1' passant
 $V_{D1} = u_{21}$ si D_2' passant
 $V_{D1} = u_{31}$ si D_3' passant

$i_L(t) = I_0$ si D_1' passant et $i_L(t) = 0$ si D_2' et D_3' passants


* la valeur moyenne

$$\langle u_s(t) \rangle = \frac{3}{2\pi} \int_{3\pi/6}^{\pi/6} V_{\text{max}} \sin(\theta) d\theta$$




$$\Rightarrow \boxed{\langle u_s(t) \rangle = -\frac{3\sqrt{3} V_{\text{max}}}{2\pi}}$$

Redressement triphasé

entre phase et neutre
↑
tensions simples

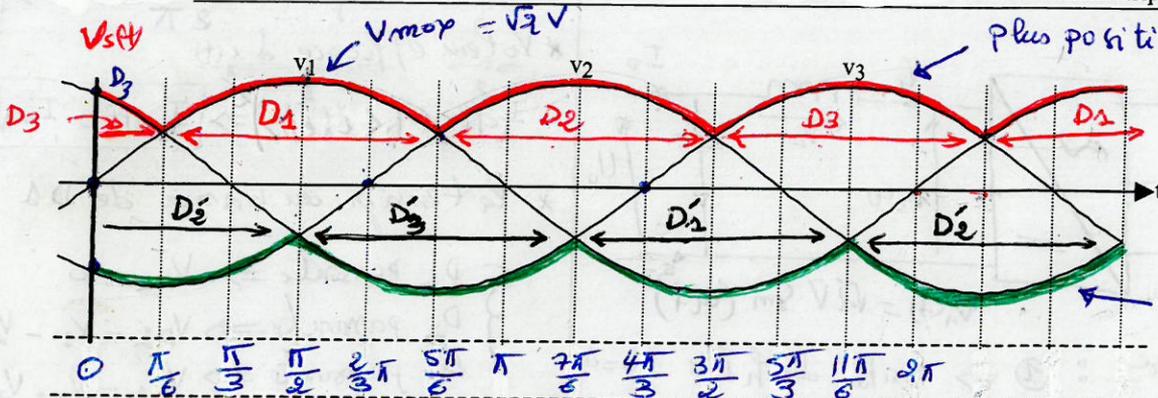

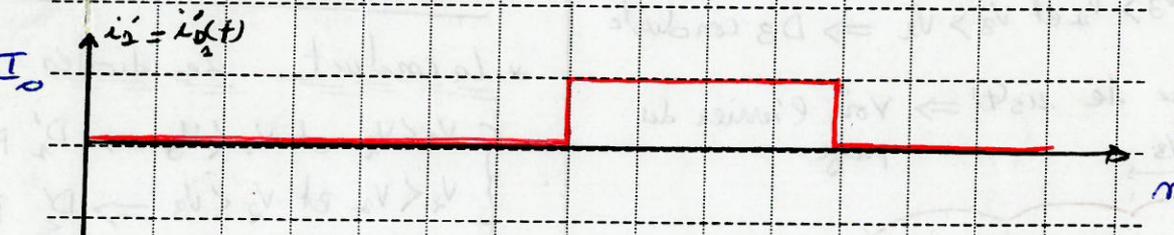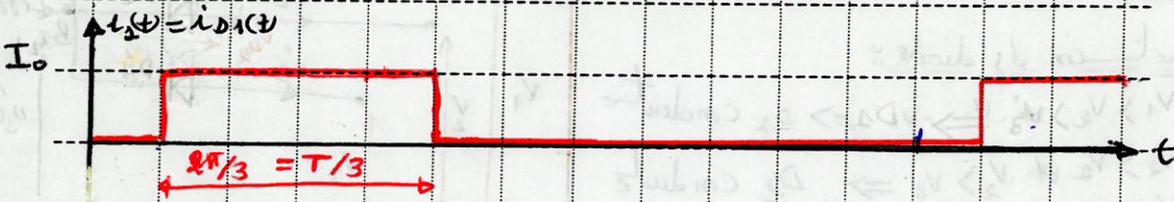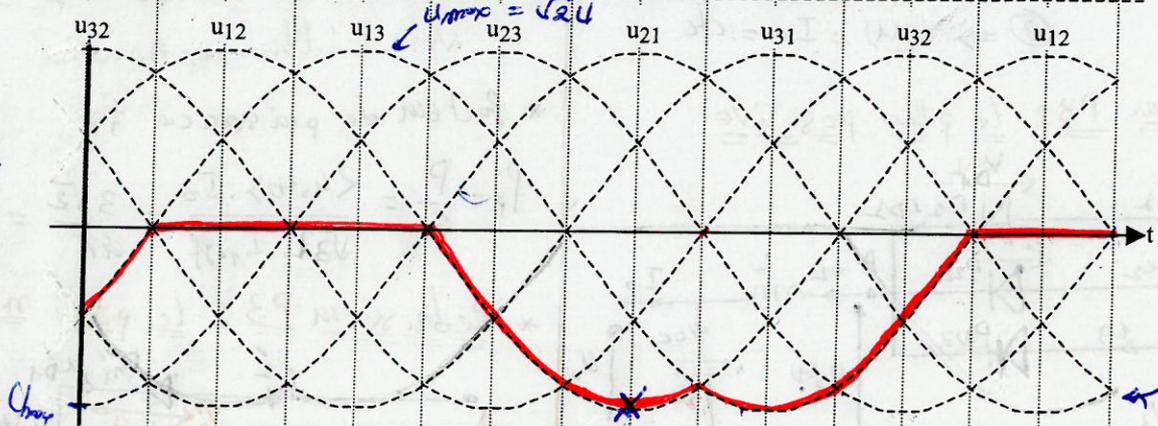
entre phase et phase
↑
tensions composées



$$\langle V_{mop} \rangle = - \langle V_{mon} \rangle$$

Redresseur PDB (2xP3)


* symbole

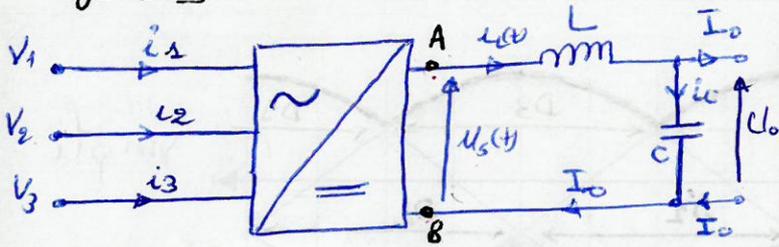

* Hypothèse

① \Rightarrow sortie du filtre LC : $U_o(t) = U_o$

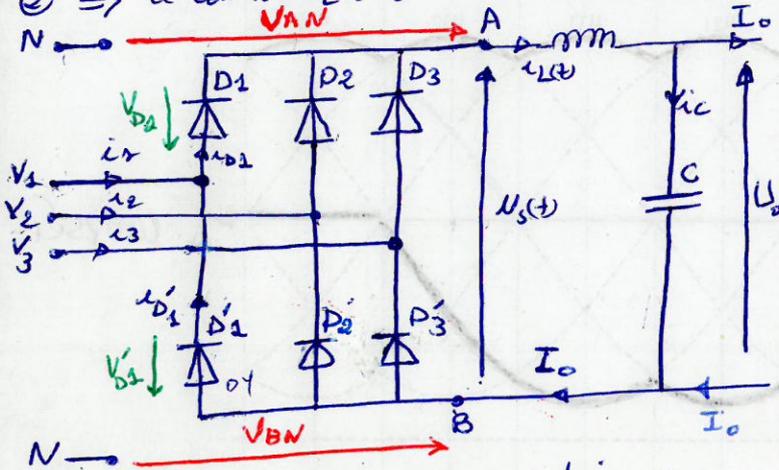② \Rightarrow le courant $i_L(t)$ est continu $\Rightarrow i_L(t) = I_o$



un Redresseur PDB est l'association du Redresseur le plus positif de sortie UAN et Redresseur le plus négatif de sortie UBN

$\Rightarrow U_s(t) = V_{AN}(t) - V_{BN}(t)$

* la valeur moyenne de $u_s(t)$

Méthode : • tracer de l'allure de V_{AN} et V_{BN} ①

• calcul $\langle V_{AN} \rangle$ et $\langle V_{BN} \rangle$ ②

• Après $\langle u_s \rangle = \langle V_{AN} \rangle - \langle V_{BN} \rangle$

mais cela montre que pour P3 que

$\langle V_{BN} \rangle = -\langle V_{AN} \rangle \Rightarrow \langle u_s(t) \rangle = 2 \langle V_{AN} \rangle$

$\Rightarrow \langle V_{AN} \rangle = \frac{3}{2\pi} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} V_{max} \cos(\theta) d\theta = \frac{3\sqrt{3} V_{max}}{2\pi}$

d'où : $\langle u_s \rangle = 2 \langle V_{AN} \rangle \Rightarrow \langle u_s \rangle = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_{max}$

le courant i_{D1}

$i_{D1} = i_L = I_o$ si D_1 passant et égal à 0 lorsqu'elle est bloquée $i_{D1} = 0$

* le courant $i_{D1}(t)$

$i_{D1}(t) = I_o$ si D_1 passant

$i_{D1}(t) = 0$ si D_1 bloquée

* Le courant de ligne i_L

$i_L = i_{D1} - i_{D'1}$

* la tension V_{D1}

$V_{D1} = 0$ si D_1 passant

$V_{D1} = V_1 - V_2 = U_{12}$ si D_2 passant

$V_{D1} = V_1 - V_3 = U_{13}$ si D_3 passant

• la valeur efficace du courant en ligne

$I_{eff}^2 = \langle i_L^2(t) \rangle = 2 \times \frac{2\pi}{3} \times \frac{I_o^2}{2\pi}$

$\Rightarrow I_{eff} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot I_o$

* facteur de puissance f_p

$f_p = \frac{P}{S} = \frac{\langle u_s \rangle \cdot I_o}{3V \cdot I_{eff}} = \frac{3\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} V \cdot I_o}{\pi \cdot 3V \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} I_o}$

$\Rightarrow f_p = \frac{3}{\pi} = 0,95$

* la valeur moyenne du courant i_{D1}

$\langle i_{D1} \rangle = \frac{2\pi/3 \cdot I_o}{2\pi} \Rightarrow \langle i_{D1} \rangle = \frac{I_o}{3}$

* la tension maximal supportée par D_1

$V_{D1}^{max} = U_{max} = \sqrt{2} U = \sqrt{2} \sqrt{3} V$

$\Rightarrow V_{D1}^{max} = \sqrt{6} V$

* Critère de choix ds diode


\rightarrow tension inverse répétitive maximale


$V_{RRM} \geq 1,5 \cdot U \sqrt{2}$

\rightarrow courant direct moyen maximal


$I_F \geq 1,5 \cdot \langle i_{D1} \rangle \Rightarrow I_F \geq 1,5 \cdot \frac{I_o}{3}$

Si coefficient de sécurité

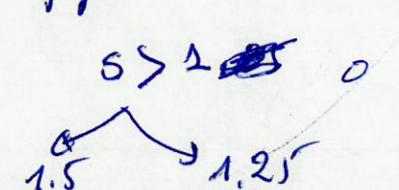


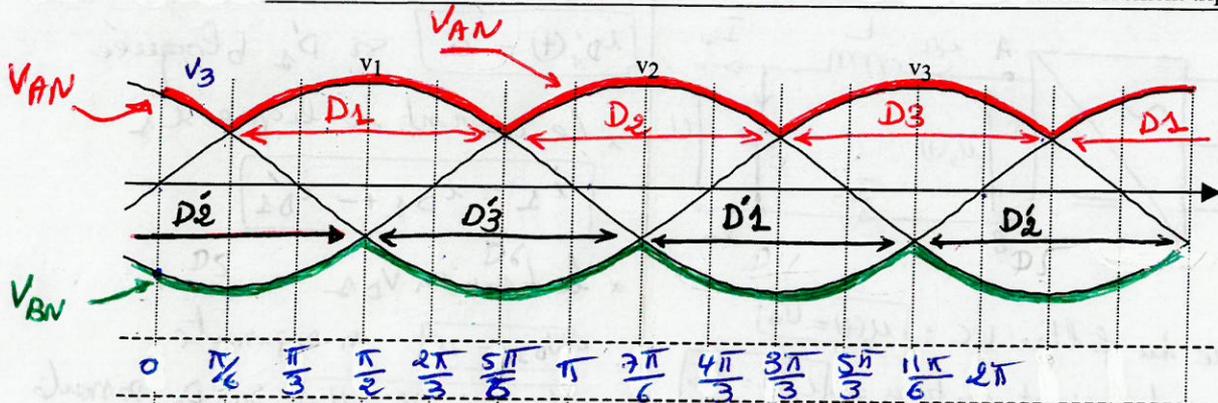

simple

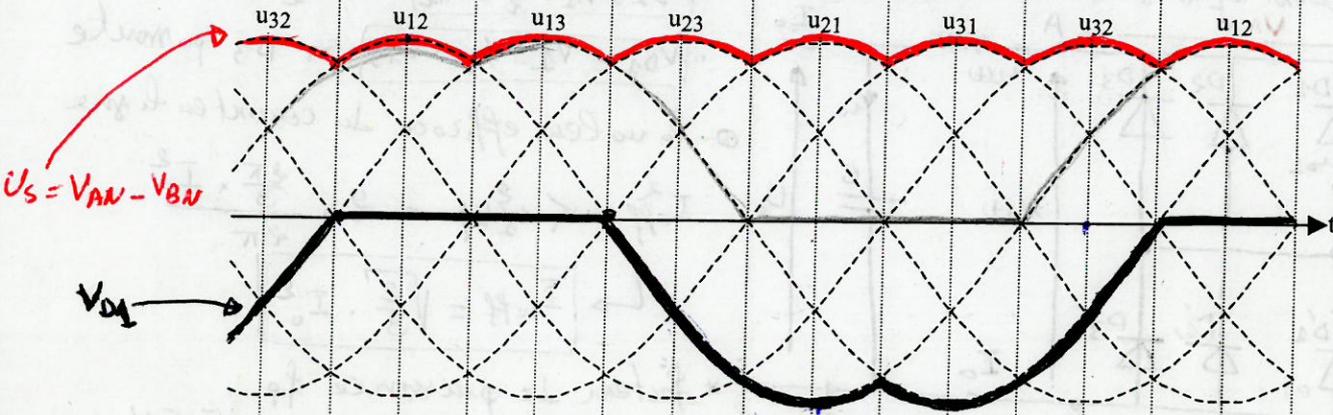


composée

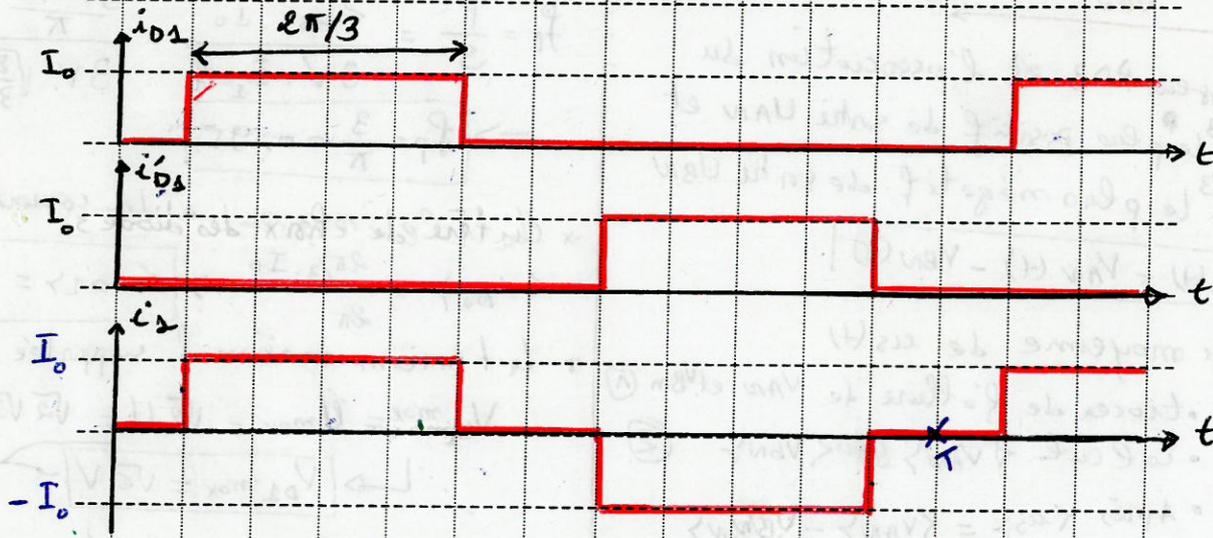

B.9 / l'harmonique de plus proche
 d'après le spectre présente en anneau
 et l'harmonique de rang $n = 19$
 dans l'utilité ^{de ce type de commande} et de supprimer
 les harmoniques les plus proches
 et gênants, donc ce qui revient
 le filtrage de l'harmonique en haut fréquence
 simple par la machine asynchrone lui
 même (la machine a un comportement
 d'un filtre passe bas)

Principe de MLI colorée

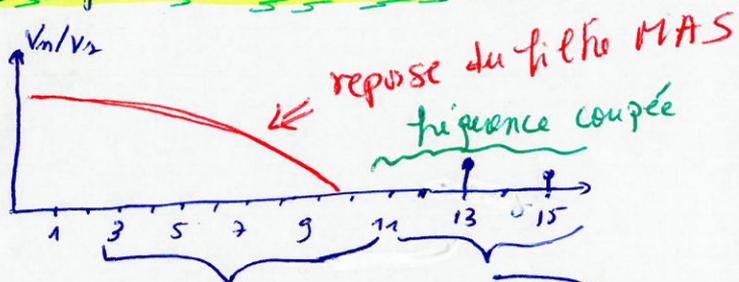

Les harmoniques proches
 du fondamental sont
 éliminés par MLI

$$n = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$$

les harmoniques
 les plus gênants

Les harmoniques
 de fréquence
 élevée sont
 éliminés par
 nature car
 le MAS a
 un comportement
 d'un filtre passe
 bas.