


Concours DS N° 1 - 2022 / 2023

Sujet : maison écologique

Partie A : Alimentation alternative de la maison écologique

A.1 - Identifions les paramètres R et L de la charge

2% + équation différentielle pour $i(t)$

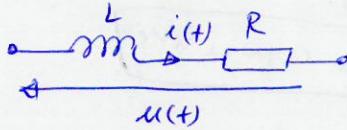

d'après loi des mailles : $U(t) = U_R(t) + U_L(t)$

$$L \frac{di(t)}{dt} + R i(t) = U(t)$$

+ simplification de l'équation : $i(t) = I$

$$\frac{di(t)}{dt} = 0 \Rightarrow R i(t) = U(t)$$

+ le valeur de la résistance R

$$U(t) = U = 12V \quad \text{et} \quad i(t) = I \Rightarrow R I = U \\ = 12V \quad = 14.12A \quad R = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{12}{14.12} \Rightarrow R = 0.85 \Omega$$

2% + le déphasage entre $U(t)$ et $i(t)$

Δ obtient le temps commencent de 0.02 s

$$T_\varphi = (23,5 - 20)ms = 3,5 ms$$

et que la période : $T = 0.04 - 0.02$

l'opérateur théorique : $T = 20 ms$

$$\frac{T}{T_\varphi} \rightarrow 2\pi \quad \Rightarrow \quad \varphi = T_\varphi \times \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{dmc} \quad \varphi = 7.14 \text{ rad}$$

+ type de charge :

on est en retard par rapport à la tension $\Rightarrow \varphi > 0 \Rightarrow$ charge inductive

3% + l'impédance Z

$$Z = Z_R + Z_L = R + jL\omega$$

$$Z = A + jB$$

Dmc :

$$A = R = 0.85 \Omega$$

$$B = L\omega = 100\pi L$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{B}{A} \right) = \arctan \left(\frac{100\pi L}{R} \right)$$

$$\frac{100\pi L}{R} = +j\varphi$$

$$L = \frac{R}{100\pi} \cdot +j\varphi \Rightarrow L = 5.88 \text{ mH}$$

4% + le module Z

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \Rightarrow |Z| = 2.12 \Omega$$

+ autre écriture de Z

$$Z = R + jL\omega = |Z| e^{+j\varphi}$$

+ expression de I

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{|Z| e^{+j\varphi}} = \frac{U}{|Z|} e^{-j\varphi} = I e^{-j\varphi}$$


$$\text{dmc} : I = \frac{U}{|Z|} = \frac{220}{2.12} = 103 A$$

+ d'après le graphique de courant, on a

$$I_{max} = 149 A \Rightarrow I = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = 105 A$$

les deux sont proches, cette différence due aux calculs

+ diagramme de Fresnel

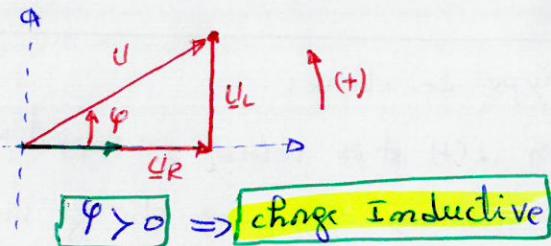

5% = la puissance active P

$$P_2 = R I^2 \Rightarrow P_2 = 9,375 \text{ kW}$$

• la puissance reactive Q

$$Q_2 = \omega I^2 \Rightarrow Q_2 = 22,474 \text{ kVAR}$$

• la puissance apparente

$$S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} \Rightarrow S_2 = 23,489 \text{ kVA}$$

• le facteur de puissance

$$\cos \varphi = \frac{P_2}{S_2} \Rightarrow \cos \varphi = 0,4 \text{ AR}$$

ce facteur n'est valable au coher des charges.

N.B : j'ai utilisé le courant du graph

$I = 105 \text{ A}$, mais sera le même si

vous travaillez sur $I = 103 \text{ A}$.

5% + on remarque que la température change le volume de déphasage, donc le condensateur change de volume.
et on remarque que à la température de 25°C le volume respecte bien le coher des charges $\varphi = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 1$.

Pour remédier ce problème, on propose par exemple d'utiliser un système

régulation de température à la température $25^\circ\text{C} \Rightarrow$ refroidissement intelligent.

A. 2% Relevement du facteur de puissance

$$\text{Ensemble de charge } S_2 = \sqrt{P_2^2 + Q_2^2} = 4,17 \text{ kVA}$$

$$7% \text{ la puissance reactive } Q_2 \Rightarrow I_2 = \frac{S_2}{U}$$

$$\cos \varphi_2 = 0,97 \text{ AR} \Rightarrow \varphi_2 = -0,24 \text{ rad}$$

$$Q_2 = \tan \varphi_2 \cdot P_2 \Rightarrow Q_2 = -1,015 \text{ kVAR}$$

8% type de charge

$$\varphi_2 < 0 \Rightarrow \text{charge capacitive}$$

9% moteur de tombereau

9% la puissance apparente S_3

$$S_3 = \sqrt{P_3^2 + Q_3^2} \Rightarrow S_3 = 25,84 \text{ kVA}$$

• le courant I_3

$$S_3 = U I_3 \Rightarrow I_3 = \frac{S_3}{U} \Rightarrow I_3 = 117 \text{ A}$$

10% le facteur de puissance

$$\cos \varphi_3 = \frac{P_3}{S_3} \Rightarrow \cos \varphi_3 = 0,44 \text{ AR}$$

* Installation

11- la puissance totale Active

$$P_T = P_2 + P_3 \Rightarrow P_T = 15,55 \text{ kW}$$

- la puissance reactive totale

$$Q_T = Q_2 + Q_3 \Rightarrow Q_T = 22,125 \text{ kVAR}$$

- la puissance apparente S_T

$$S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} \Rightarrow S_T = 27,04 \text{ kVA}$$

12% le courant total

$$I_T = \frac{S_T}{U} \Rightarrow I_T = 192,9 \text{ A}$$

- le facteur de puissance

$$f_P = \cos \varphi_T = \frac{P_T}{S_T} = 0,57 A R$$

le facteur n'est pas tolérable car $\cos \varphi_T < 0,9$

13% la valeur de C pour relever le facteur à $\cos \varphi = 0,97 A R$

$$C = P_T \cdot \frac{1 - \cos \varphi - \cos^2 \varphi}{\omega U^2} \Rightarrow C = 1,91 mF$$

+ la valeur de la puissance réactive de l'installat. Q'

$$Q' = Q_C + Q_T = -C \omega U^2 + Q_T$$

$$\text{ou bien } Q' = P_T \operatorname{tg}(\varphi')$$

$$Q' = 3,89 \text{ kVAR}$$

14% le coef de sécurité, 25%

$$C_m = C \cdot 1,25 \Rightarrow C_m = 2,39 mF$$

15% le courant absorbé par l'installat.

$$P_T = U \cdot I' \cdot \cos \varphi'$$

$$I' = \frac{P_T}{U \cdot \cos \varphi'} \Rightarrow I' = 72,86 A$$

on remarque que le courant est diminué de $122A - 72,86 \Rightarrow$ donc le diminue aussi des pertes joule en ligne.

- Partie B - Dimensionnement de la batterie

Équipement électrique	Durée	$E_d (\text{Wh})$	$E_d (\text{Ah})$
Télé 100W	5 h	500	10,41
Éclairage 800W	6 h	4800	100
Réfrigérateur 300W	8 h	2400	50
Fon 700W	7 h	700	14,58
Aspirateur 600W	8 h	600	12,5
totale		9000	187,49

16/ Voir le tableau

$$\text{cas 3: } E_d = P \cdot \Delta t$$

$$\text{cas 4: } E_d = \frac{E_d (\text{Wh})}{U} = \frac{E_d (\text{Wh})}{48}$$

17/ l'énergie totale

$$E_d (\text{Wh}) = 9000 \text{ Wh}$$

$$E_d (\text{Ah}) = 187,49 \text{ Ah}$$

18% la capacité du batterie pendant 5jours

$$C = E_d (\text{Ah}) \times 5 \Rightarrow \cancel{C = 937,45 \text{ Ah}}$$

$$C = 937,45 \text{ Ah}$$

donc la capacité du batterie pour cette maism devra être :

$$C_{bot} = 1,3 \cdot C \Rightarrow C_{bot} = 1218 \text{ Ah}$$

Q19% la tension nominal du cellule du batterie V_c : $V_c = \frac{V_{charge} + V_{decharge}}{2}$


$$V_c = 0,5 V$$

20% la tension Ubot aux bornes de la batterie.

$$U_{bot} = N_f \times N_b \times V_c$$

$$= 6 \times 4 \times 0,5 \Rightarrow U_{bot} = 12V$$

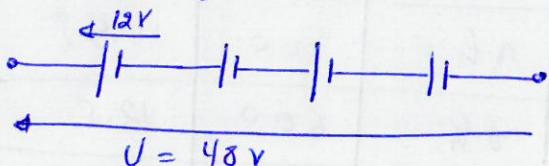+ Nombre de batteries mises en série pour avoir $U = 48V$



$$N_{bot} = \frac{U}{U_{bot}} \Rightarrow N_{bot} = 4 \text{ batteries}$$

21% Nombre de cellules dans une batterie

$$N_{cellule} = N_f \times N_c \times N_b$$


$$\Rightarrow N_{cellules} = 480 \text{ cellules}$$

22% Nombre totale de batteries afin de satisfaire le courant de charge

$$N_{bot} = \frac{C_{batterie \text{ totale}}}{C_{batterie}}$$

$$= \frac{1218Ah}{12,19Ah} = 100 \text{ batteries}$$

• schéma d'installat

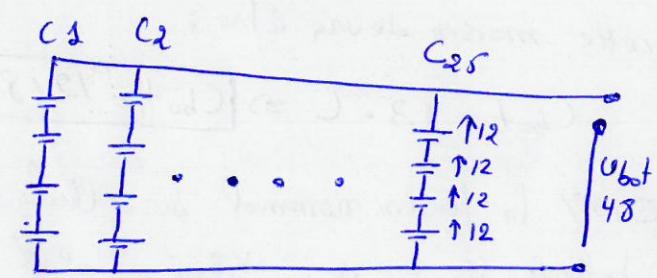

$$\text{string} = 25 \times 4 = 100$$

Question de cours

23% vrai

24% vrai

25% faut

26% vrai

27% vrai

28% vrai