

Génie électrique

1^{ère} TSI 1

Devoir Surveillé : N°2

- ♦ Dans le cas où un(e) étudiant(e) repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il (elle) le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence.
- ♦ L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire est rigoureusement interdit.
- ♦ Il est rappelé aux candidats que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des explications entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Questions de cours (3 points) :

Q1/. Quel est le rôle de circuit magnétique CM ? Pourquoi il est feuilleté ?


Q2/. Tracer le modèle du transformateur monophasé ramené au secondaire et définir la signification de chaque élément du schéma équivalent.

Q3/. Quelle hypothèse a-t-on prise pour établir le schéma équivalent du transformateur.

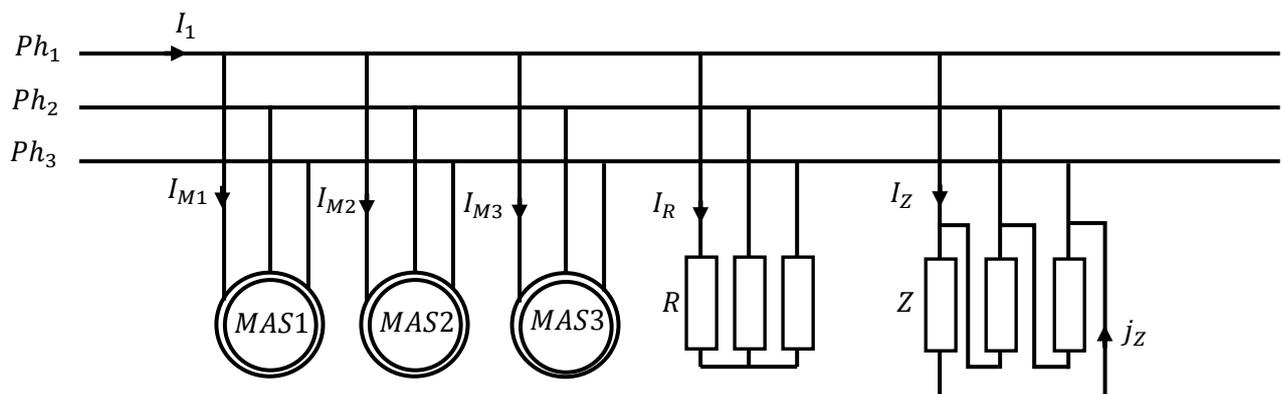Exercice 1 : Etude d'une installation triphasée (7 points)

Une installation électrique alimentée par le réseau triphasé à trois fils : 220/380 V à $f=50$ Hz comprend :

- Trois moteurs asynchrones triphasés identiques de caractéristiques nominales de chacun :
 $P_{absorbée} = 5,17$ KW et $\cos \varphi = 0,8$ AR.
- Trois résistances R de chauffage montées en étoile consomment 6 KW
- Trois impédances Z montées en triangle, avec : $Z = r + jX_L$, $r = 4 \Omega$ et $X_L = 6 \Omega$.



Q4/. Citer deux intérêts de la distribution en triphasé équilibré par rapport à celle en monophasé.

Q5/. Calculer les valeurs efficaces des intensités I_{M1} , I_{M2} , I_{M3} , I_R et I_Z .

Q6/. En déduire la valeur efficace du courant de ligne I_l .

Q7/. Déterminer le facteur de puissance global de l'installation.

Q8/. Déterminer W_1 et W_2 les indications des deux wattmètres.

On souhaite relever le facteur de puissance de l'installation à 0.9 AR. Pour cela on connecte un réseau de trois condensateurs identiques câblée en étoile à fin de compensée l'énergie réactive.

Q9/. Calculer la valeur d'un condensateur C .

Q10/. Quel est le bon couplage des enroulements du moteur ? Justifier votre réponse.

Exercice 2 : Etude d'un transformateur monophasé (10 points)

Les essais d'un transformateur monophasé ont donné les résultats suivants :

○ **Essai à vide :**

- Tension primaire nominale : $U_{1n} = 2,20 \text{ kV}$; $f = 50 \text{ Hz}$.
- Valeur efficace l'intensité du courant mesuré au primaire : $I_{10} = 1,50 \text{ A}$.
- Valeur efficace de la tension mesurée au secondaire : $U_{20} = 230 \text{ V}$.
- Puissance active mesurée au primaire : $P_{10} = 700 \text{ W}$.

○ **Essai en court-circuit :**

- Tension primaire réduite : $U_{1cc} = 130 \text{ V}$; $I_{2cc} = 200 \text{ A}$ et $P_{1cc} = 1,50 \text{ kW}$.

Q11/. Proposer un schéma de câblage du transformateur permettant de mesurer I_{10} , U_{20} , P_{10} lors de l'essai à vide en indiquant le type d'appareil choisi.

Q12/. Calculer le rapport de transformation m .

Q13/. Calculer le facteur de puissance $\cos \varphi_{10}$ du transformateur lors de l'essai à vide.

On note I_{1r} la valeur efficace de la composante réactive de l'intensité I_{10} .

Q14/. Calculer I_{1r} (appelé parfois courant magnétisant).

On appelle R_S la résistance des enroulements ramenés au secondaire et X_S la réactance ramenée au secondaire.

Q15/. Proposer un schéma de câblage du transformateur lors de l'essai en court-circuit, avec tous les appareils permettant de mesurer U_{1cc} , I_{1cc} , P_{1cc} .

Q16/. Pourquoi cet essai est-il réalisé sous tension primaire réduite ?

Q17/. Faire un schéma électrique équivalent du transformateur ramené au secondaire pour cet essai, y porter toutes les grandeurs électriques.

Q18/. Que représente la puissance active P_{1cc} lors de cet essai ?

Q19/. Calculer R_S .

Q20/. Calculer le module de l'impédance Z_S ramené au secondaire.

Q21/. Calculer X_S .

Le secondaire alimente maintenant une charge inductive de facteur de puissance 0,8 AR. $U_{1n} = 2,2$ kV. On relève $I_2 = 180$ A.

Q22/. Faire un schéma électrique équivalent du montage, le transformateur étant représenté par son modèle ramené au secondaire.

Q23/. Calculer une valeur approchée de la tension aux bornes de la charge U_2 .

Q24/. En déduire la puissance active fournie à la charge P_2 .

Q25/. Calculer la puissance active au primaire P_1 .

Q26/. Calculer le rendement du transformateur η .

* * * *Fin d'épreuve* * * *

Bonne chance